

# Compte-rendu de travaux pratiques de physique

## Diagramme de Bode

Benjamin Loison (MPSI 1)

- I) Circuit RC
- II) Circuit CR
- III) Etude du comportement en fréquence d'un multimètre